

**ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)**

**Προτεινόμενες Απαντήσεις Θεμάτων:**

**A1.1. δ**

**A1.2. α**

**A1.3. β**


**A1.4. α**

**A2.**  $(9A)_{16} = 10011010_{(2)} \Leftrightarrow (9A)_{16} = 9 \times 16^1 + A \times 16^0 = 9 \times 16 + 10 = 154_{(10)}$

**A3.**

x	y	xy	z	f = x + y + z
0	0	0	0	0
0	1	0	0	0
1	0	0	0	0
1	1	1	0	1
0	0	0	1	1
0	1	0	1	1
1	0	0	1	1
1	1	1	1	1

**A4.**  $R_1 = R_2 = R_3 = 12\Omega$

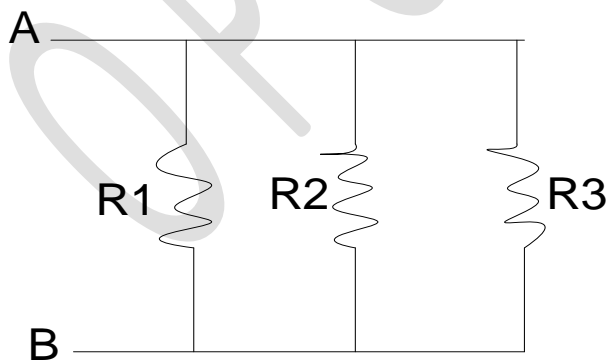

$$\frac{1}{R_{ολ}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \Leftrightarrow \frac{1}{R_{ολ}} = \frac{3}{R} \Leftrightarrow R_{ολ} = \frac{R}{3} = \frac{12\Omega}{3} = 4\Omega$$


**A5.**

α) Όταν αυξάνεται το ρεύμα  $I_B$ , σημαίνει ότι ο εκπομπός στέλνει περισσότερους φορείς, επομένως αυξάνεται και το ρεύμα  $I_C$ . Ο λόγος των αντίστοιχων μεταβολών δύο εντάσεων αποτελεί χαρακτηριστική σταθερή του τρανζίστορ για ορισμένη θερμοκρασία και λέγεται **συντελεστής ενίσχυσης ρεύματος**  
 $\beta = \Delta I_C / \Delta I_B$  όταν  $V_{CE}$  σταθερή.

β)  $\beta = \Delta I_C / \Delta I_B$

$\beta = 1\text{mA} / 20\mu\text{A} = 50$

B1.

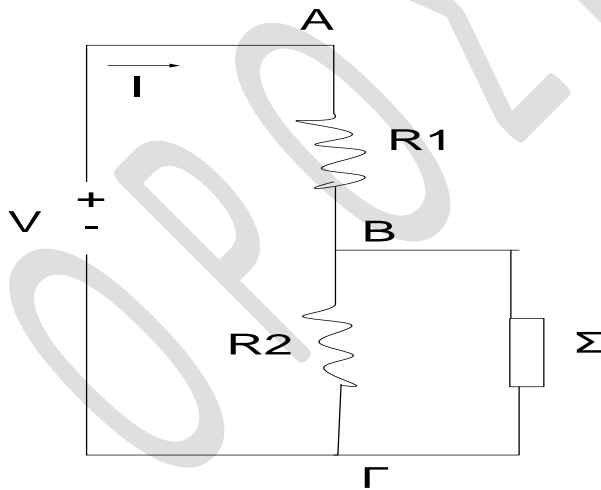


α)

$$I = \frac{V}{R_{\text{ολ}}} = \frac{72}{9} = 8\text{A}$$

$$V_{AB} = IR_1 = 8 \times 6 = 48\text{V}$$

$$V_{B\Gamma} = IR_2 = 8 \times 3 = 24\text{V}$$

β)

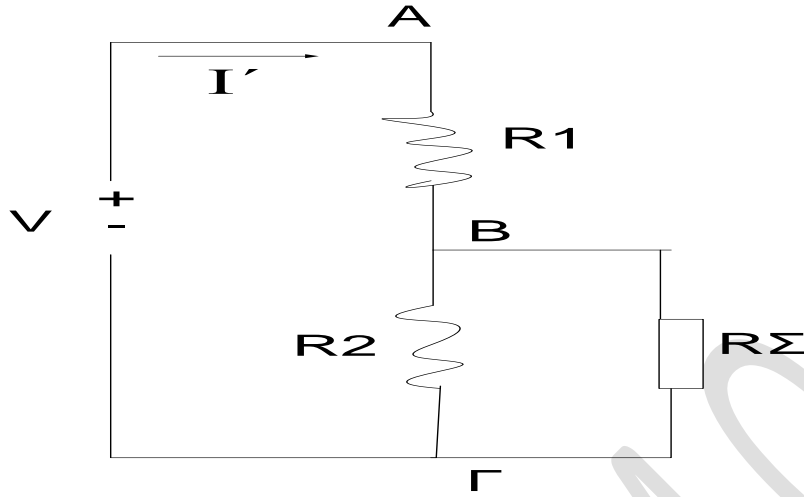

$$P_K = \frac{V_K^2}{R_{\Sigma}} \Rightarrow$$

$$R_{\Sigma} = \frac{V_K^2}{P_K} = \frac{24^2}{96} = \frac{576}{96} = 6\Omega$$

$$\frac{1}{R_{\Sigma,2}} = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_{\Sigma}} \Rightarrow$$

$$\frac{1}{R_{\Sigma,2}} = \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{3}{6} \Rightarrow$$


$$R_{\Sigma,2} = 2\Omega$$

$$R_{ολ} = R_1 + R_{\Sigma,2} = 6 + 2 = 8\Omega$$

$$V_{B\Gamma} = I' R_{\Sigma,2} = 9 \times 2 = 18V$$

Άρα υπολείπεται

γ)

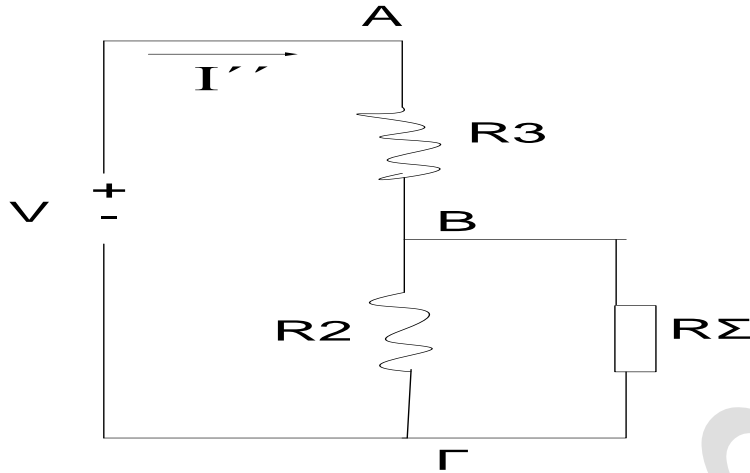

$$V_{B\Gamma} = I'' R_{\Sigma,2} \Rightarrow$$

$$I'' = \frac{V_{B\Gamma}}{R_{\Sigma,2}} = \frac{24}{2} = 12\text{A}$$

$$V = I'' R'_{o\lambda} \Rightarrow$$

$$R'_{o\lambda} = \frac{V}{I''} = \frac{72}{12} = 6\Omega$$

$$R''_{o\lambda} = R_3 + R_{\Sigma,2} \Rightarrow$$

$$R_3 = R''_{o\lambda} - R_{\Sigma,2} = 6 - 2 = 4\Omega$$

**B2.**

$$a) A_I = \frac{I_{0\varepsilon\xi}}{I_{0\varepsilon\xi}} \Leftrightarrow I_{0\varepsilon\xi} = A_I \times I_{0\varepsilon\sigma} \Leftrightarrow I_{0\varepsilon\xi} = 0,5\text{A}$$

$$dB_{\varepsilon\nu\tau\alpha\sigma\eta\varsigma} = 20 \log \frac{I_{0\varepsilon\xi}}{I_{0\varepsilon\sigma}} = 20 \log A_I$$


$$dB_{\varepsilon\nu\tau\alpha\sigma\eta\varsigma} = 20 \log 10^3 = 60$$

β)

$$A_p = A_I \times A_v = 10^3 \times 10^4 = 10^7$$

$$dB_{\sigma\chi\upsilon\sigma\varsigma} = 10 \log A_p = 10 \log(10^7) = 70$$

B3.

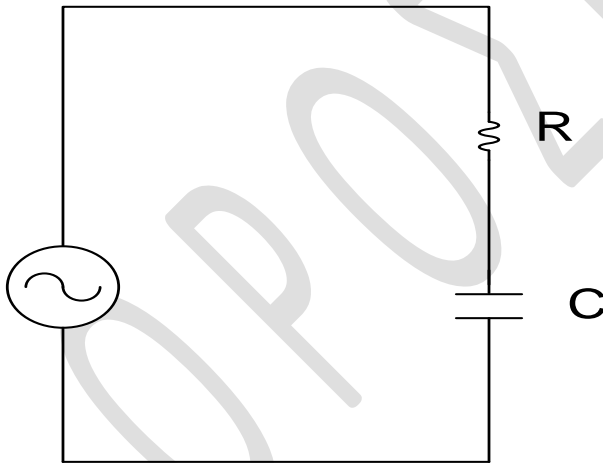

$$i = 4\eta\mu 500t (S.I)$$

$$I_0 = 4A$$

$$\omega = 500 \frac{rad}{s}$$

$$a) x_c = \frac{1}{\omega c} = \frac{1}{500 \times 100 \times 10^{-6}} \Omega \Leftrightarrow x_c = 20\Omega$$

$$\beta) Z = \sqrt{R^2 + x_c^2} = \sqrt{20^2 + 20^2} = 20\sqrt{2}\Omega$$

$$\gamma) V_{c \max} = I_0 \times X_c = 4 \times 20\sqrt{2} = 80\sqrt{2} \text{ Volt}$$

$$V_c = V_{c \max} \eta \mu(\omega t - \frac{\pi}{2}) (\text{S.I}) \Leftrightarrow V_c = 80\sqrt{2} \eta \mu(500t - \frac{\pi}{2}) (\text{S.I})$$

$$V_0 = I_0 \times z = 4 \times 80\sqrt{2} = 160\sqrt{2} \text{ Volt}$$

$$V = V_0 \eta \mu(\omega t) = 160\sqrt{2} \eta \mu(500t) (\text{S.I})$$

$$\delta) \varphi = \tau \omega \xi \varepsilon \varphi - \frac{\omega c}{R} = \tau \omega \xi \varepsilon \varphi (-1) \Leftrightarrow \varphi = \frac{7\pi}{4} \text{ rad}$$

$$V_{\varepsilon v} = \frac{V_0}{\sqrt{2}} = 80V$$

$$I_{\varepsilon v} = \frac{I_0}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}A$$

$$P = V_{\varepsilon v} \times I_{\varepsilon v} \times \sigma \upsilon \nu \varphi = 80 \times 2\sqrt{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 160W$$

$$Q = V_{\varepsilon v} \times I_{\varepsilon v} \times \eta \mu \varphi = 80 \times 2\sqrt{2} \times (-\frac{\sqrt{2}}{2}) = -160 \text{ Var}$$

$$S = V_{\varepsilon v} \times I_{\varepsilon v} = 160\sqrt{2} \text{ VA}$$

$$\varepsilon) \omega_0 = 500 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{250}{\pi} \text{ Hz} \Leftrightarrow f_0^2 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

$$L = \frac{1}{4\pi^2 \times f_0^2 \times c} = \frac{1}{4\pi^2 \times \frac{250^2}{\pi^2} \times 100} \text{ H} \Leftrightarrow L = \frac{1}{25} \times 10^{-6} \text{ H}$$

$$L = 4 \times 10^{-8} \text{ H}$$

**ΟΡΟΣΗΜΟ**

**ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**

**ΜΠΟΥΛΙΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**

**ΛΙΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ**